
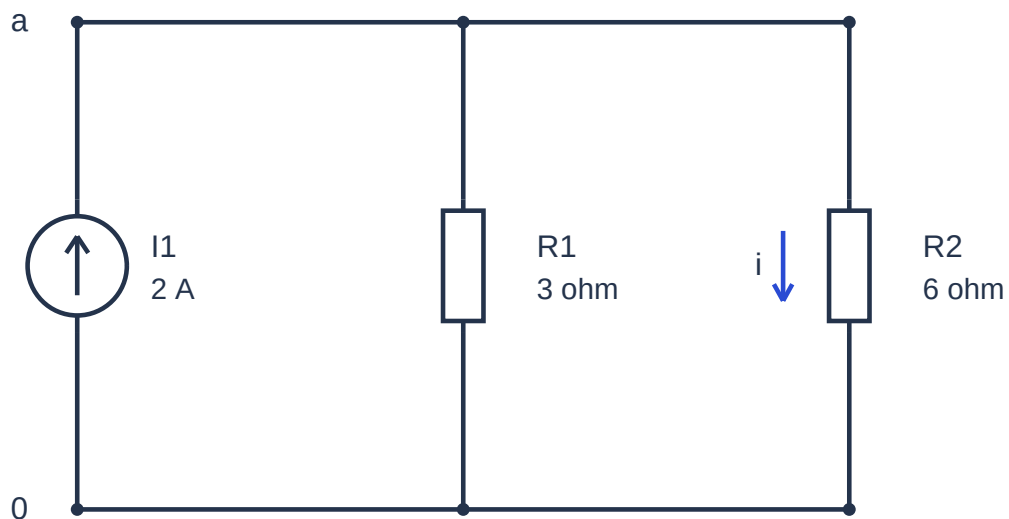


Leggiamo il circuito e la domanda

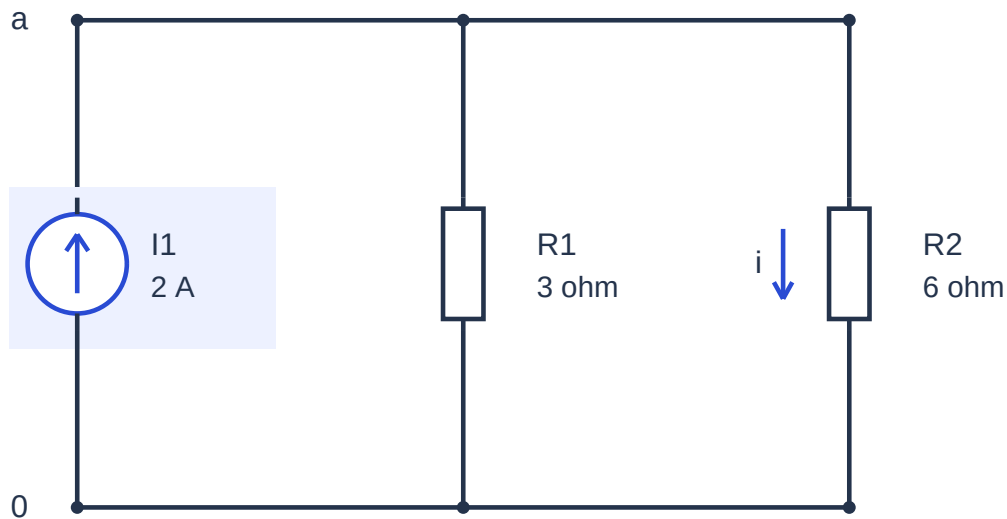

Cerchiamo la corrente di r_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Lasciamo attivo soltanto I1




Spegniamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell'originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

$$V = \text{numeratore} / G = (2) / (1/2) = 4 \text{ V}$$

$$V(a) - V(0) = 4 \text{ V}$$

$$\text{Contributo di I1 a R2} = 2/3 \text{ A}$$


Sommiamo i contributi con il loro segno

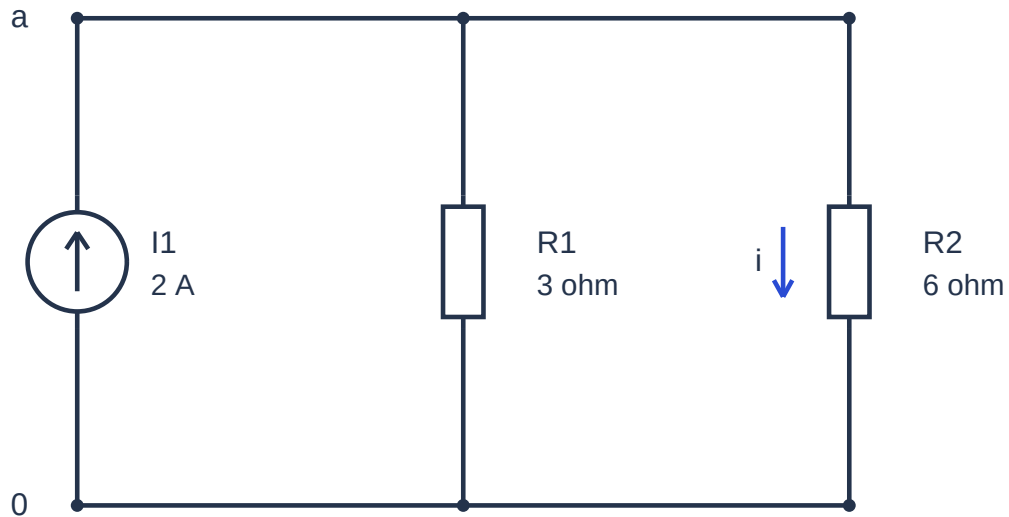

Ricongiungiamo i sottoproblemi. Sommiamo tensioni o correnti nella medesima orientazione. Non si applica questa somma alle potenze, che dipendono quadraticamente da tensioni e correnti.

$$(2/3) = 2/3$$

Torniamo al circuito originale

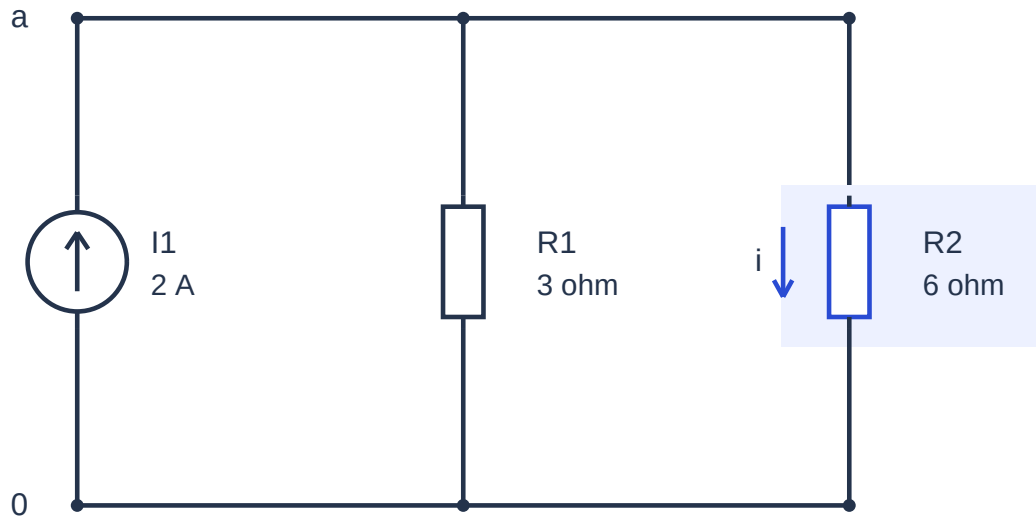

La risposta alla domanda iniziale è $\frac{2}{3}$ A, nel riferimento a $\rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Corrente di R2 = $\frac{2}{3}$ A