
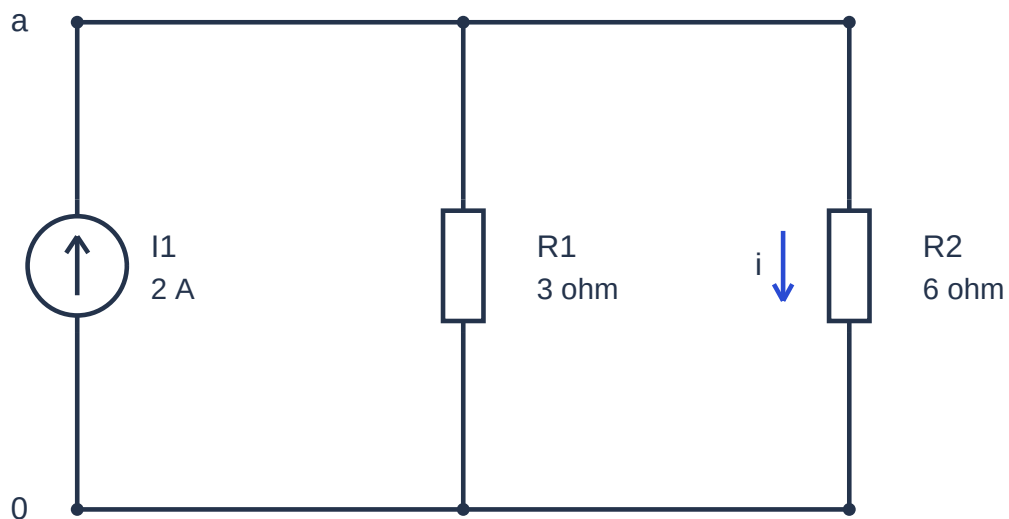


Leggiamo il circuito e la domanda

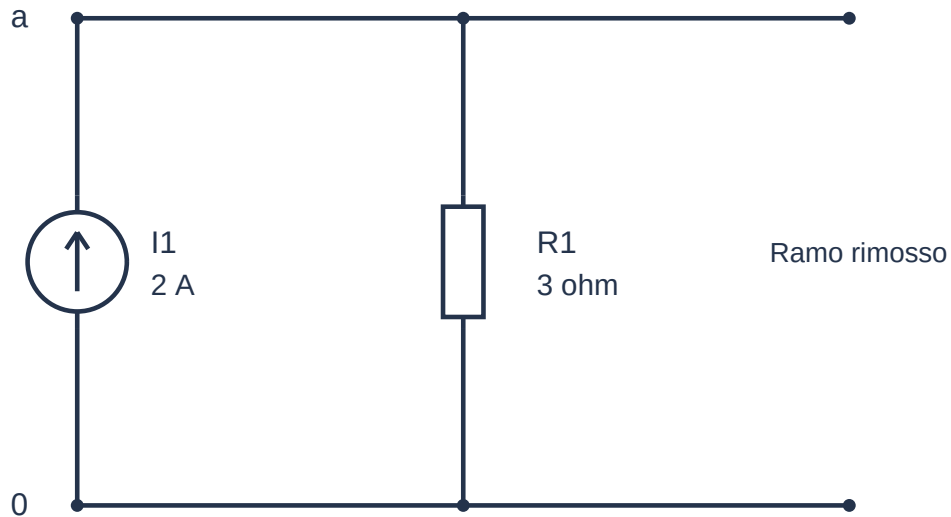

Cerchiamo la corrente di r_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Stacciamo il carico e guardiamo i suoi morsetti



R_2 è il carico: lo rimuoviamo soltanto per caratterizzare il resto della rete. La tensione a vuoto diventa V_{th} . Spegnendo le sorgenti indipendenti, i rami resistivi restanti sono in parallelo: il loro equivalente è R_{th} .

$$V_{th} = 6\text{ V}$$

$$R_{th} = 3\text{ ohm}$$


Ricollegiamo il carico all'equivalente Thévenin



Ora abbiamo un solo generatore e due resistenze in serie. Il partitore restituisce la tensione sul carico; la corrente si ottiene dividendo per la sua resistenza. I riferimenti restano quelli indicati ai morsetti.

$$I_{carico} (a \rightarrow 0) = V_{th} / (R_{th} + R_{carico}) = 2/3 \text{ A}$$

Torniamo al circuito originale

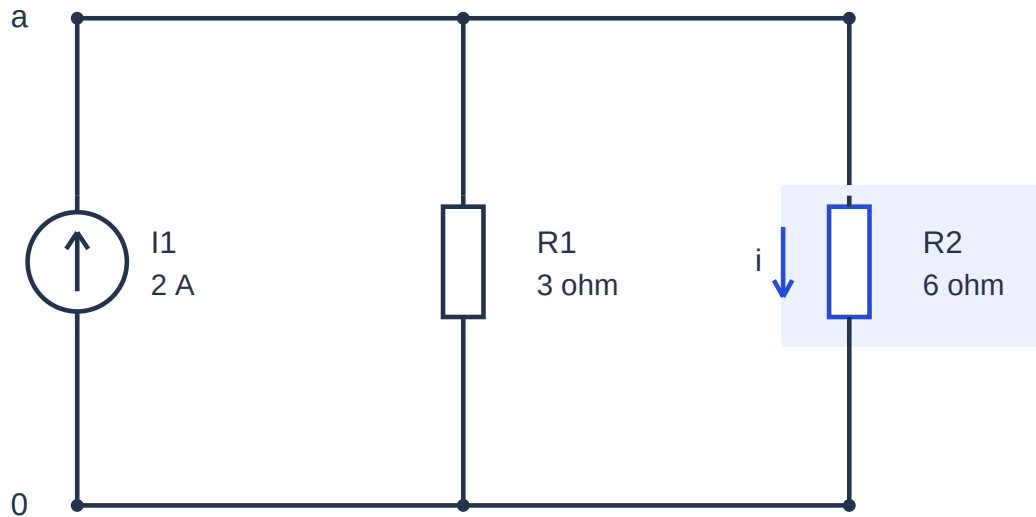

La risposta alla domanda iniziale è $2/3$ A, nel riferimento a $\rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Corrente di $R_2 = 2/3$ A