
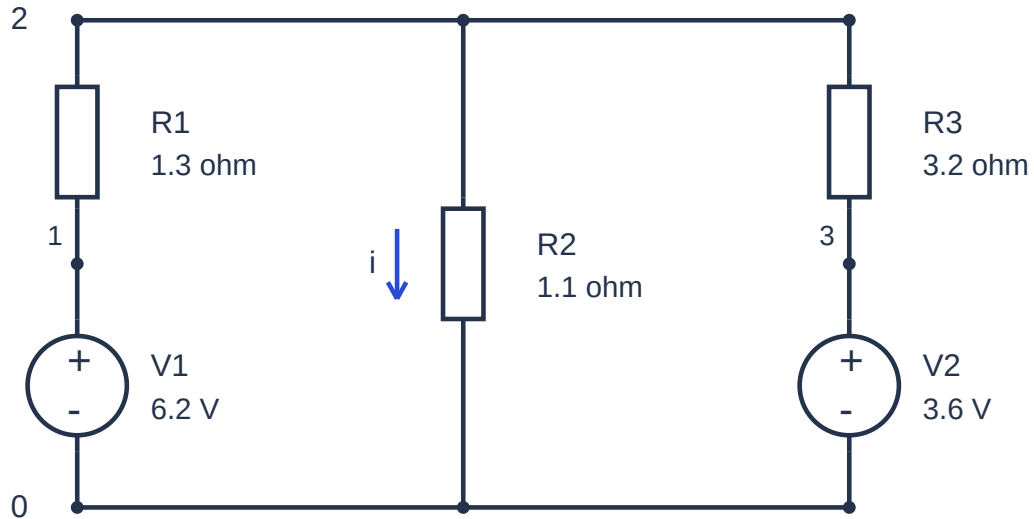


Leggiamo il circuito e la domanda

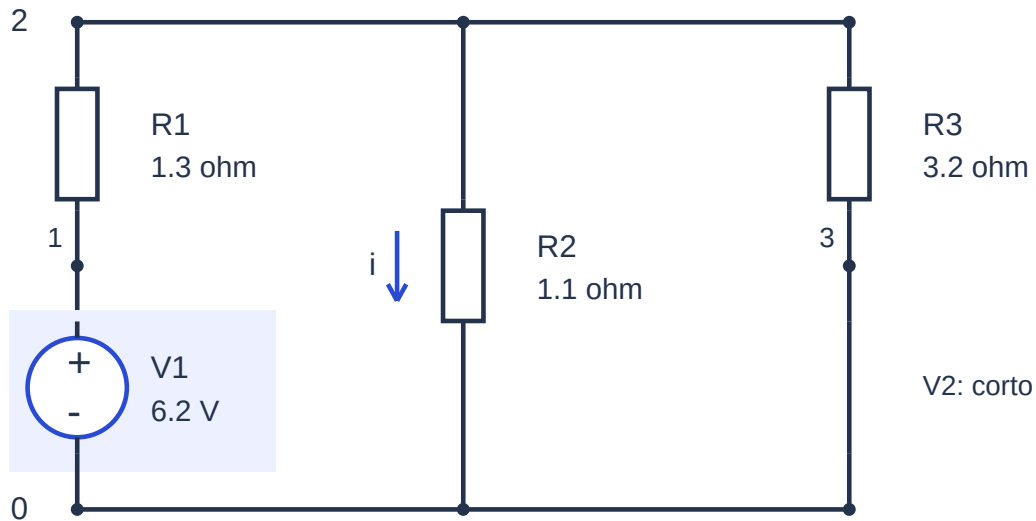

Cerchiamo la corrente di r_2 . Il riferimento è $2 \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Lasciamo attivo soltanto V1




Spegliamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell'originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

$$V = \text{numeratore} / G = (62/13) / (4555/2288) = 10912/4555 \text{ V}$$

$$V(2) - V(0) = 10912/4555 \text{ V}$$

$$\text{Contributo di V1 a R2} = 1984/911 \text{ A}$$

Lasciamo attivo soltanto V2

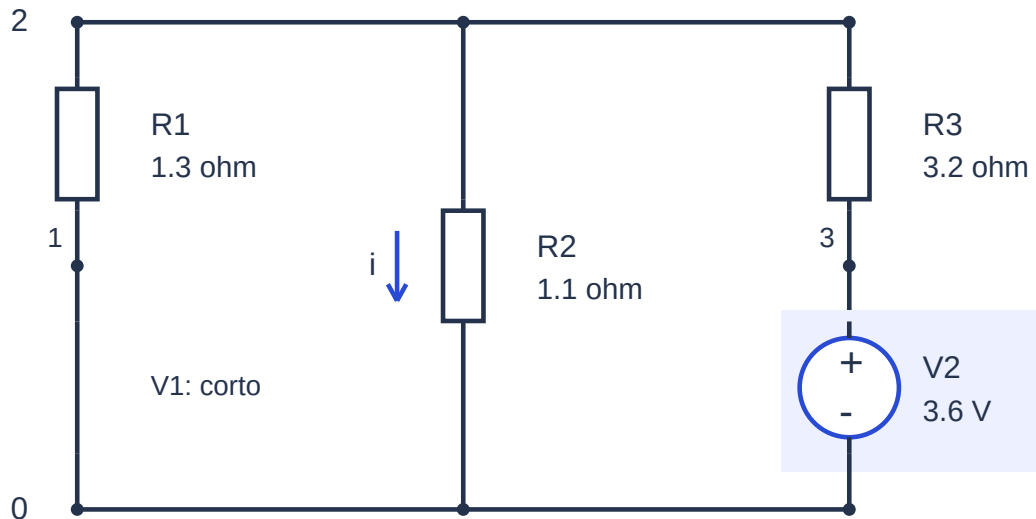


Spegniamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell'originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

$$V = \text{numeratore} / G = (9/8) / (4555/2288) = 2574/4555 \text{ V}$$

$$V(2) - V(0) = 2574/4555 \text{ V}$$

$$\text{Contributo di V2 a R2} = 468/911 \text{ A}$$


Sommiamo i contributi con il loro segno

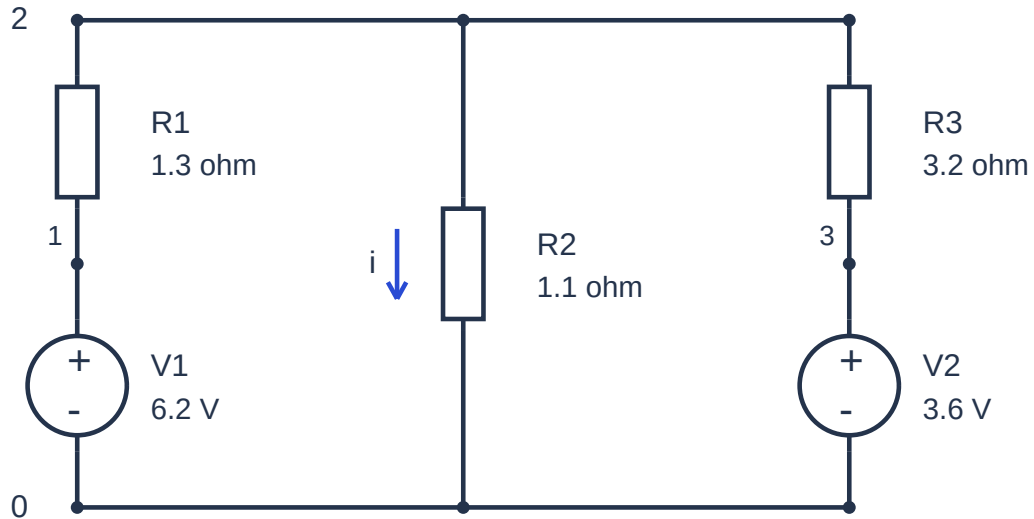

Ricongiungiamo i sottoproblemi. Sommiamo tensioni o correnti nella medesima orientazione. Non si applica questa somma alle potenze, che dipendono quadraticamente da tensioni e correnti.

$$(1984/911) + (468/911) = 2452/911$$

Torniamo al circuito originale

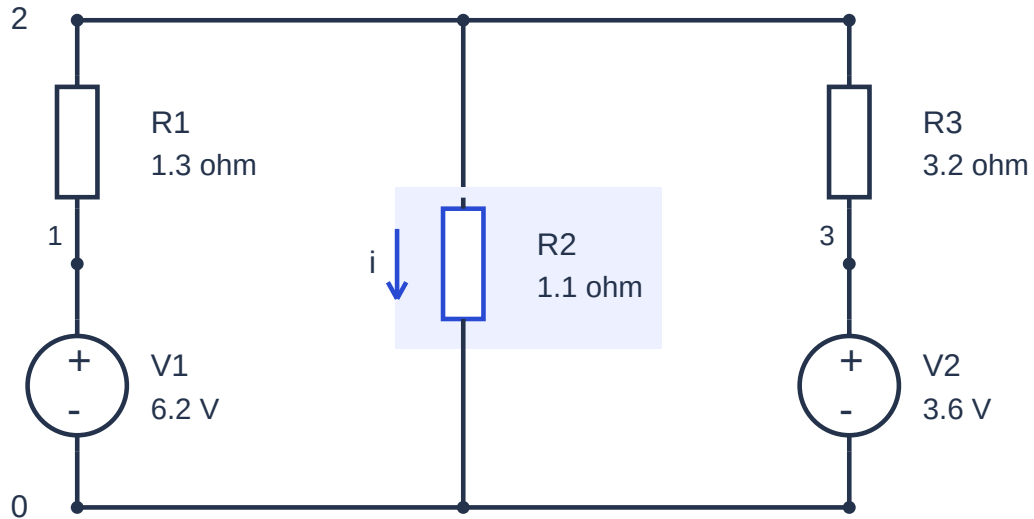

La risposta alla domanda iniziale è $2452/911$ A, nel riferimento $2 \rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Corrente di $R2 = 2452/911$ A