# Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento a -> 0




## IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Lasciamo attivo soltanto I1

03 Sommiamo i contributi con il loro segno

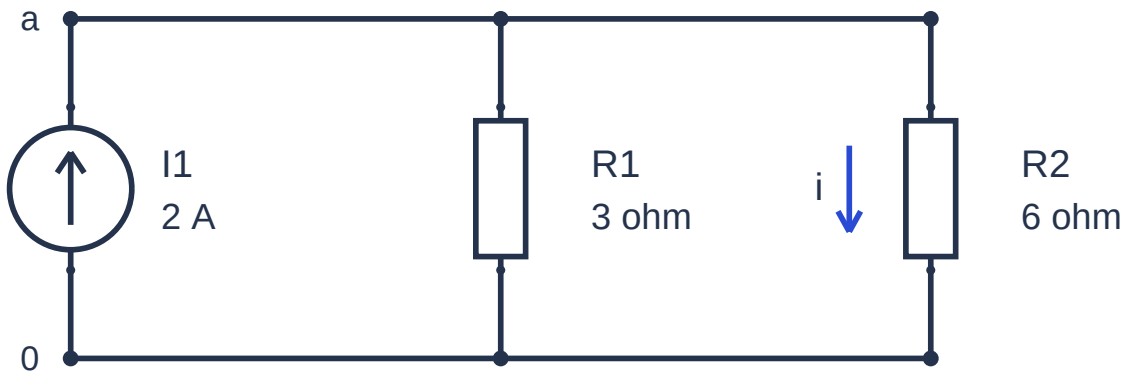04 Torniamo al circuito originale

# Leggiamo il circuito e la domanda




## IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.



Revisione f92d7d032ab6 / input 2f72af1bb65f
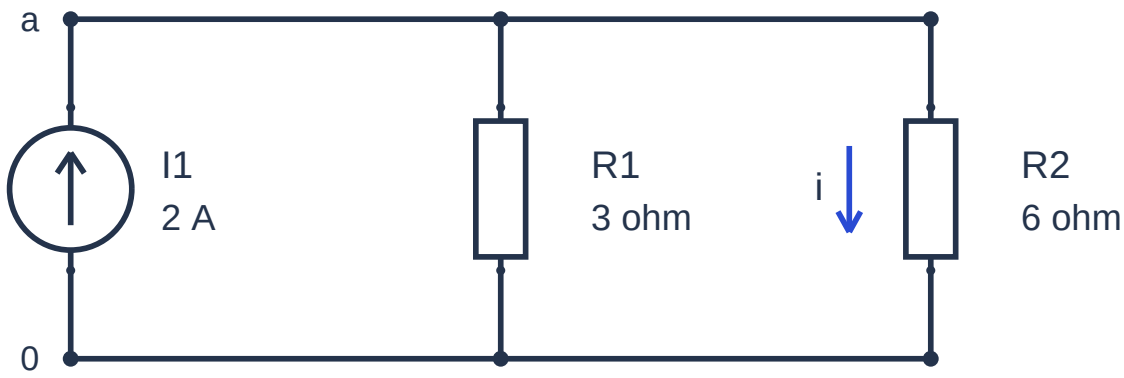
# Lasciamo attivo soltanto I1




## IL RAGIONAMENTO

Spegniamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell’originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

## IL CALCOLO

V = numeratore / G = (2) / (1/2) = 4 V

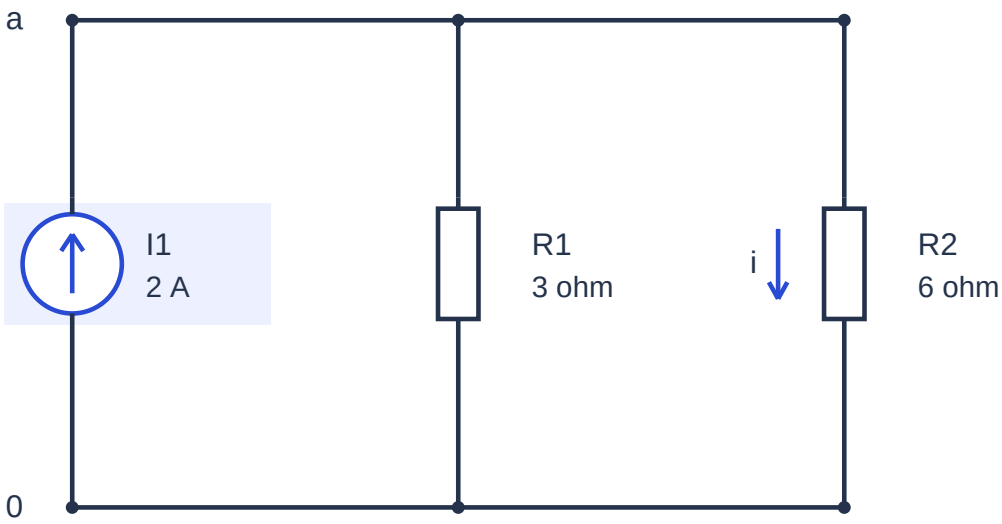V(a) - V(0) = 4 V

Contributo di I1 a R2 = 2/3 A

# Sommiamo i contributi con il loro segno




## IL RAGIONAMENTO

Ricongiungiamo i sottoproblemi. Sommiamo tensioni o correnti nella medesima orientazione. Non si applica questa somma alle potenze, che dipendono quadraticamente da tensioni e correnti.

## IL CALCOLO

(2/3) = 2/3

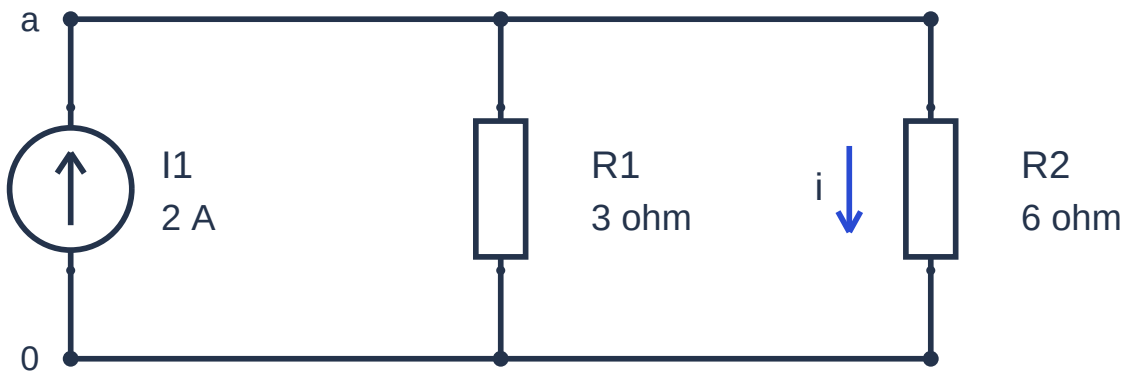

Revisione f92d7d032ab6 / input 2f72af1bb65f

# Torniamo al circuito originale




## IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2/3 A, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

## IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2/3 A

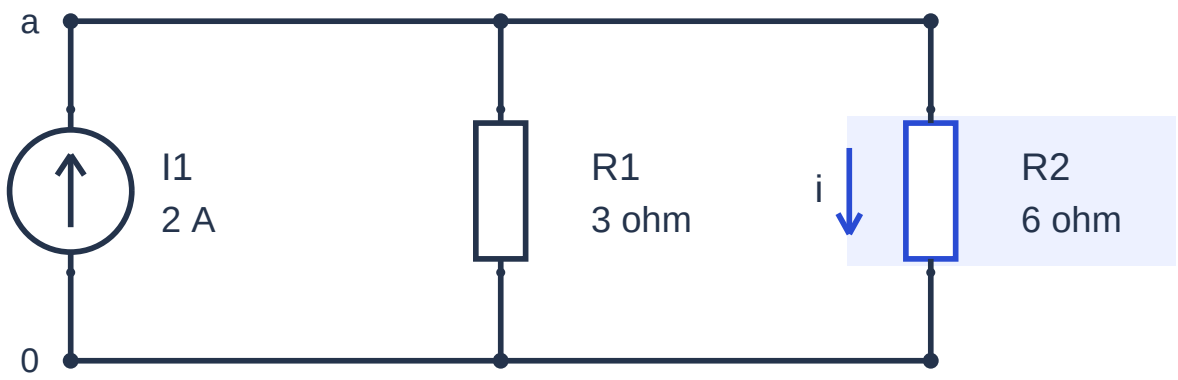

Revisione f92d7d032ab6 / input 2f72af1bb65f