
KIRCHHOFF / con Andrea Marro

# Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento 2 -> 0

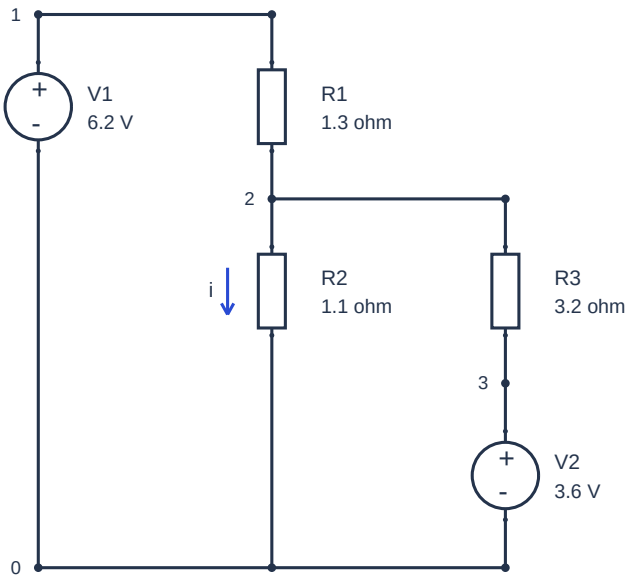


## IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda


02 Tensione comune: il teorema di Millman

03 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale

04 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

# Leggiamo il circuito e la domanda

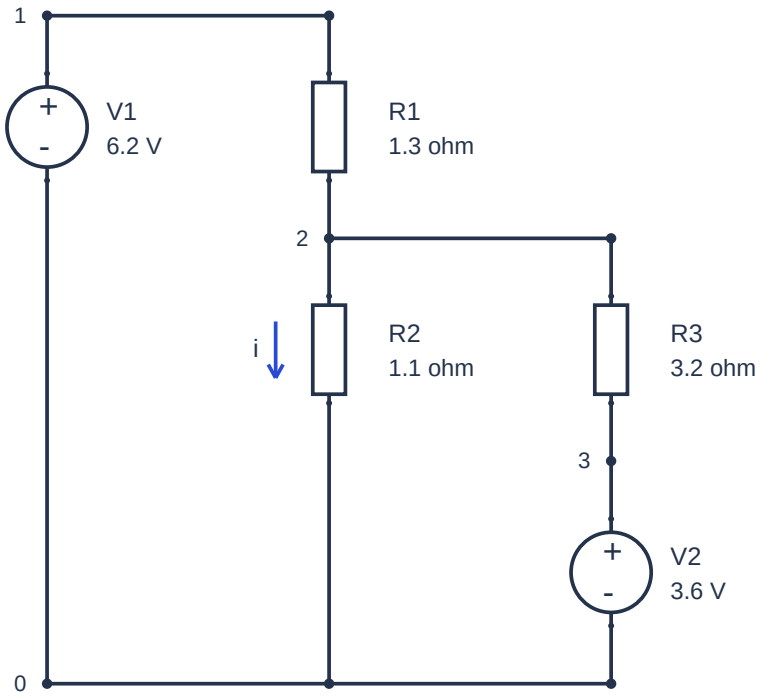

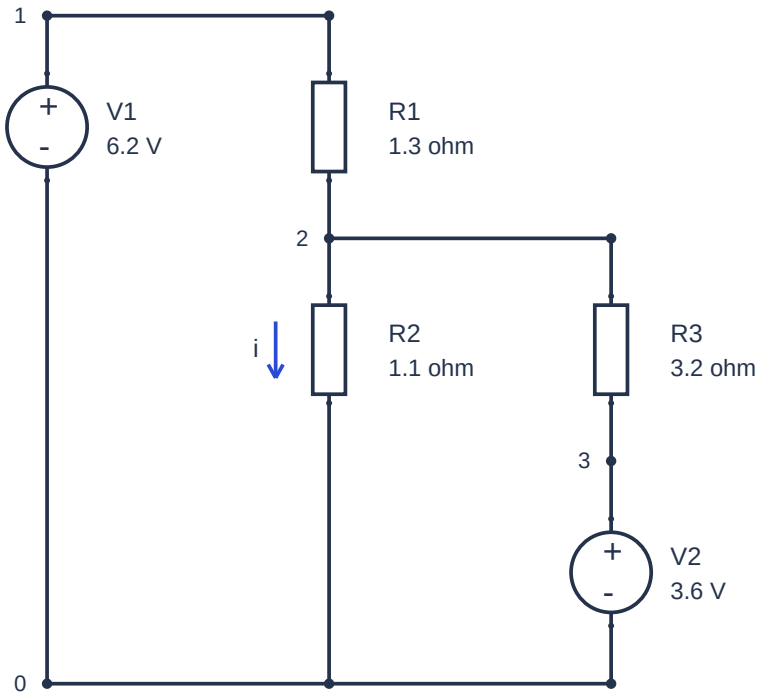

## IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è 2 -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.



Revisione c0e36cf289f6 / input 44ab4105045d

# Tensione comune: il teorema di Millman




## IL RAGIONAMENTO

Tutti i rami collegano gli stessi due morsetti. Per ciascun ramo resistivo la corrente uscente è (V - E)/R. Sommandole a zero e raccogliendo V otteniamo Millman. Un ramo senza sorgente ha E = 0; una sorgente di corrente orientata dal morsetto alto a quello basso entra con segno meno nel numeratore.

## IL CALCOLO

G = Somma(1/R) = 4555/2288 S

V = ((31/5)/(13/10) + (0)/(11/10) + (18/5)/(16/5) - (0)) / (4555/2288) = 13486/4555 V

I ramo 1 = (13486/4555 - (31/5)) / (13/10) = -2270/911 A


I ramo 2 = (13486/4555 - (0)) / (11/10) = 2452/911 A

I ramo 3 = (13486/4555 - (18/5)) / (16/5) = -182/911 A



Revisione c0e36cf289f6 / input 44ab4105045d
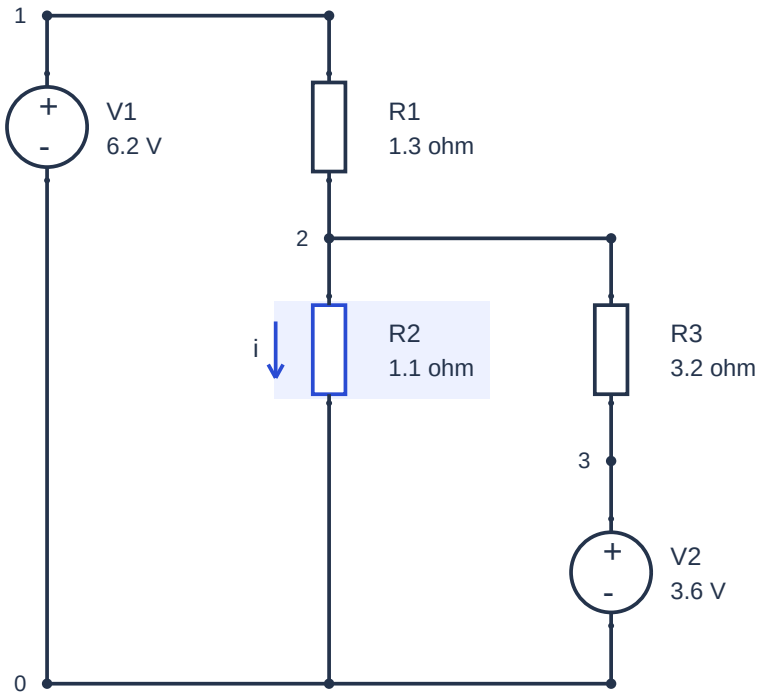
# Recuperiamo la grandezza nel ramo originale




## IL RAGIONAMENTO

Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento 2 -> 0 vale 2452/911 A. Per la tensione di un resistore usiamo V = R x I; se il componente ha i morsetti nell’ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.


## IL CALCOLO

R2: 2452/911 A



Revisione c0e36cf289f6 / input 44ab4105045d

# Torniamo al circuito originale

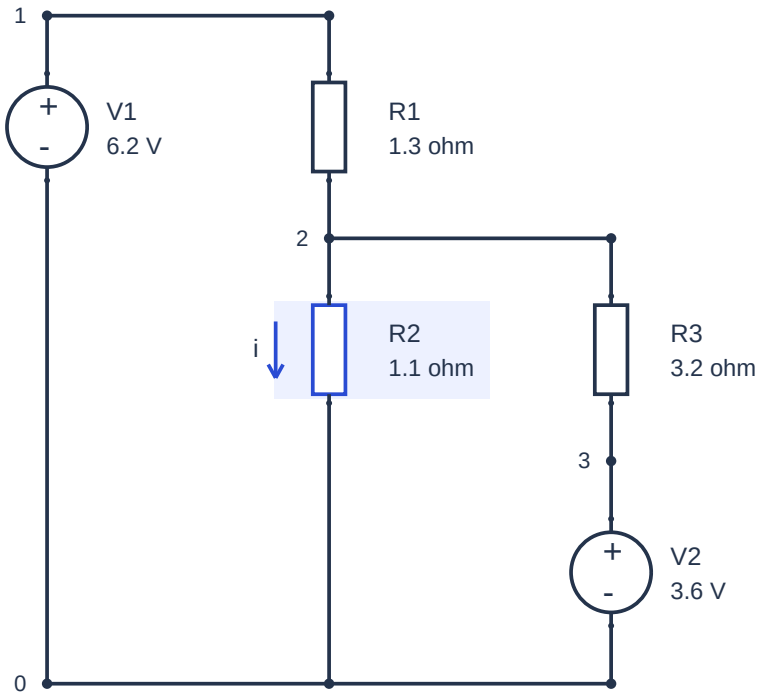


## IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2452/911 A, nel riferimento 2 -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

## IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2452/911 A



Revisione c0e36cf289f6 / input 44ab4105045d